




Úvod do neline. obvodů - shrnutí

V neline. obvodech

neplatí princip superpozice
ohmův zákon
nelze použít SKM

platí Kirchhoffovy zákony
rovnice formulujeme pro okamžité hodnoty

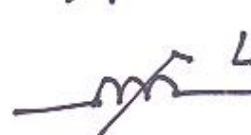
	R	V-A nebo A-V	charakteristika
	C	C-V, V-C	$u = f(q)$, $i = \frac{dq}{dt}$
	L	Wb-A, A-Wb,	$i = f(\phi)$, $u = \frac{d\phi}{dt}$

Parametry nelineárních prvků

Q - pracovní bod

① statický parametr
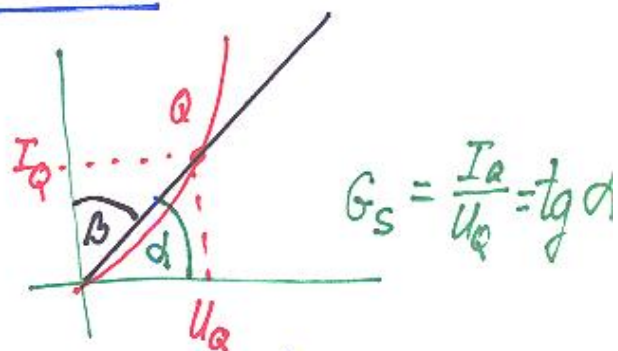
$$R_s = \frac{u_Q}{I_Q} = \operatorname{tg} \beta$$




② dynamický parametr



a) diferenciální $R_d = \frac{du}{di} = f(\beta)$

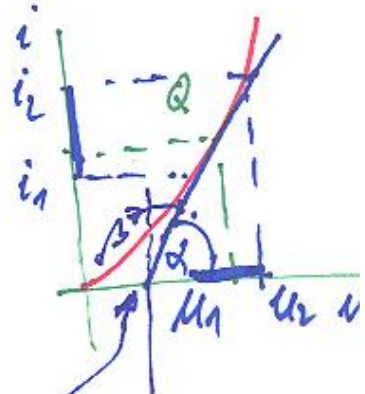b) diferenční $R_\Delta = \frac{\Delta u}{\Delta i} = \frac{u_2 - u_1}{i_2 - i_1}$

$$G_d = \frac{di}{du} = \operatorname{tg} \alpha$$




Linearizovaný model nelineárního odporu

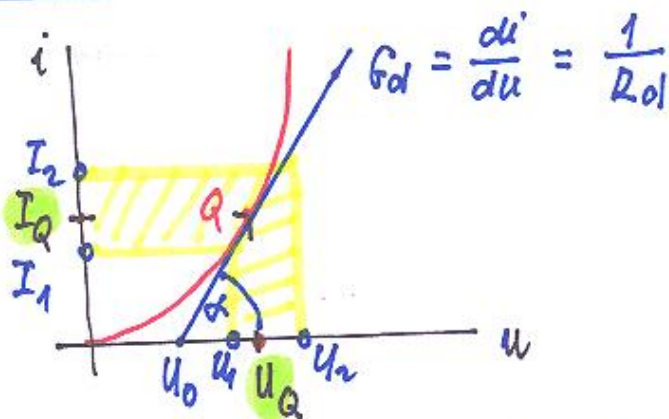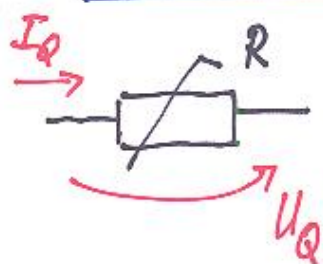

$$G_d = \frac{di}{du} = \operatorname{tg} \alpha$$

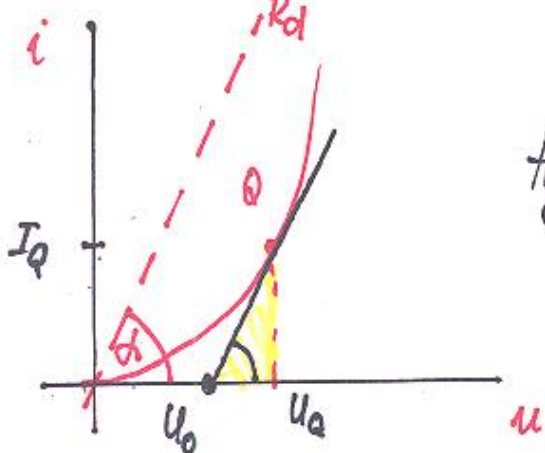v okolí U_Q lze nelineární prvek nahradit lineárním odporem R_d'




$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{I_Q}{U_Q - U_0} = \frac{1}{R_d}$$


$$R_d I_Q = U_Q - U_0$$



$$U_Q = U_0 + R_d I_Q$$

R_d' je lineární prvek

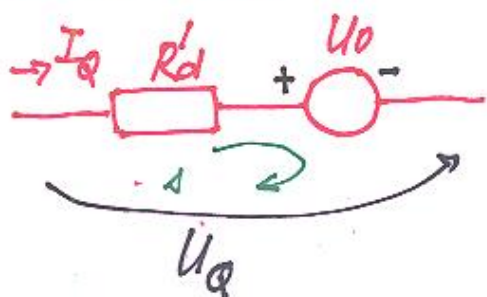

$$R_d I_Q + U_0 = U_Q$$

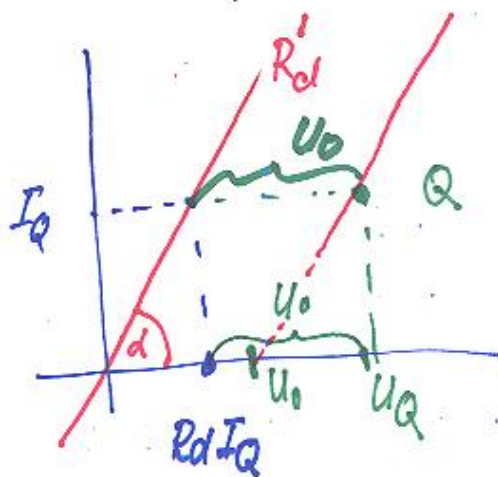

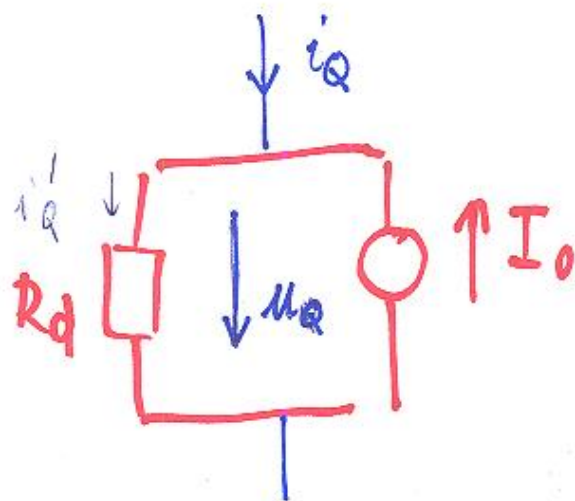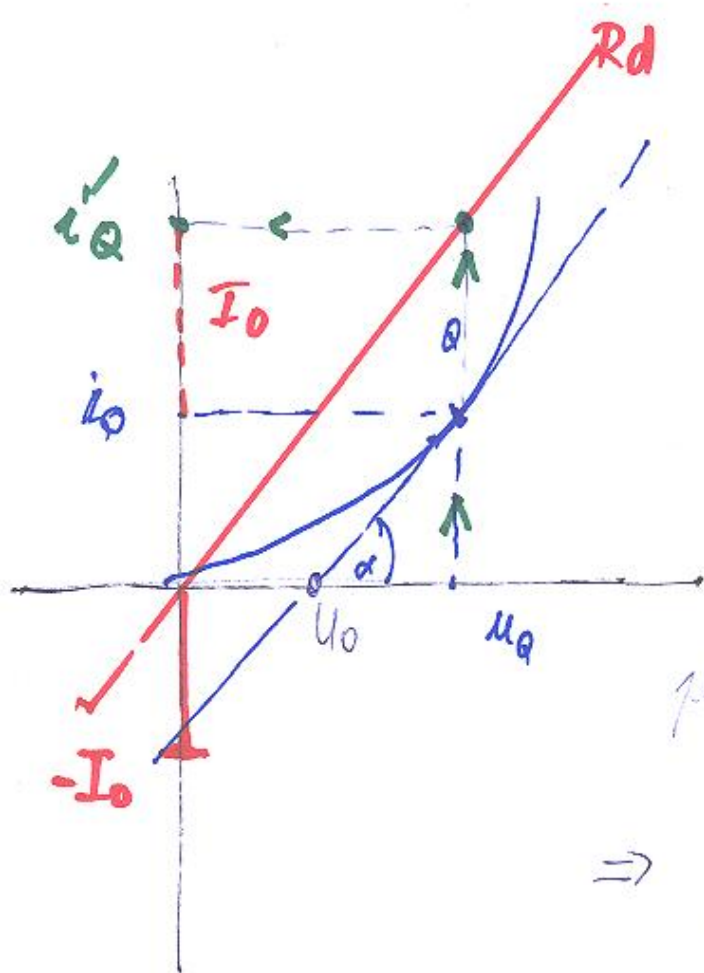


$$\text{plat' } \tan \alpha = \frac{i_Q}{u_Q - u_0} = \frac{-I_0}{u_0} = \frac{1}{R_d}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{-I_0 = u_0 R_d}}$$

Linearizace po čárkách

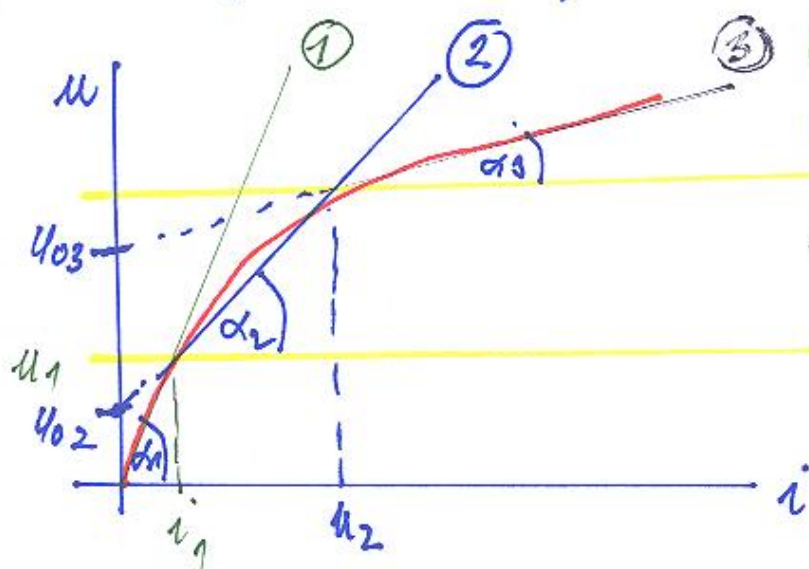malou-li se hodnoty mírně u některé rozsahu (mírně pouze v okolí bodu Q)



- ① pro $u \in \langle u_1; u_2 \rangle$
- ② pro $u \in \langle u_2; u_3 \rangle$
- ③ pro $u > u_3$

R_{d1}, R_{d2}, R_{d3}
 u_{01}, u_{02}, u_{03}