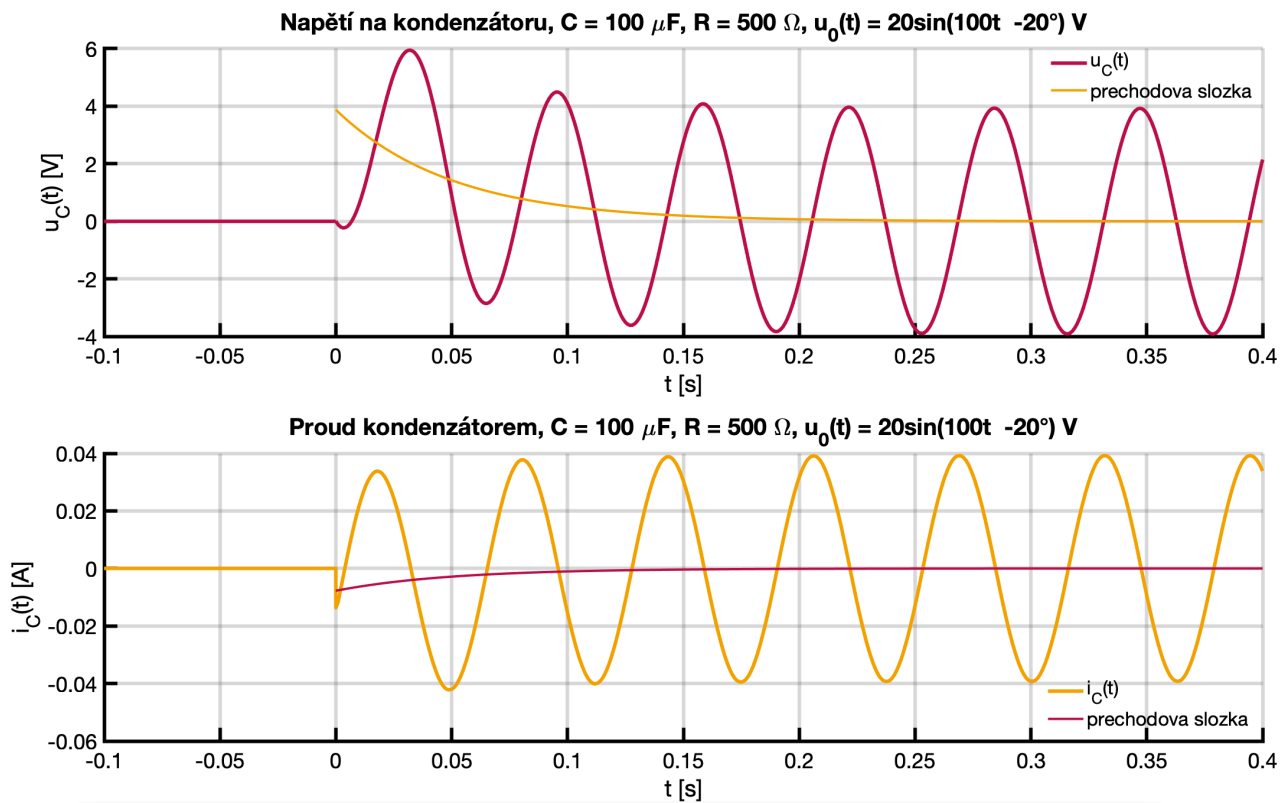
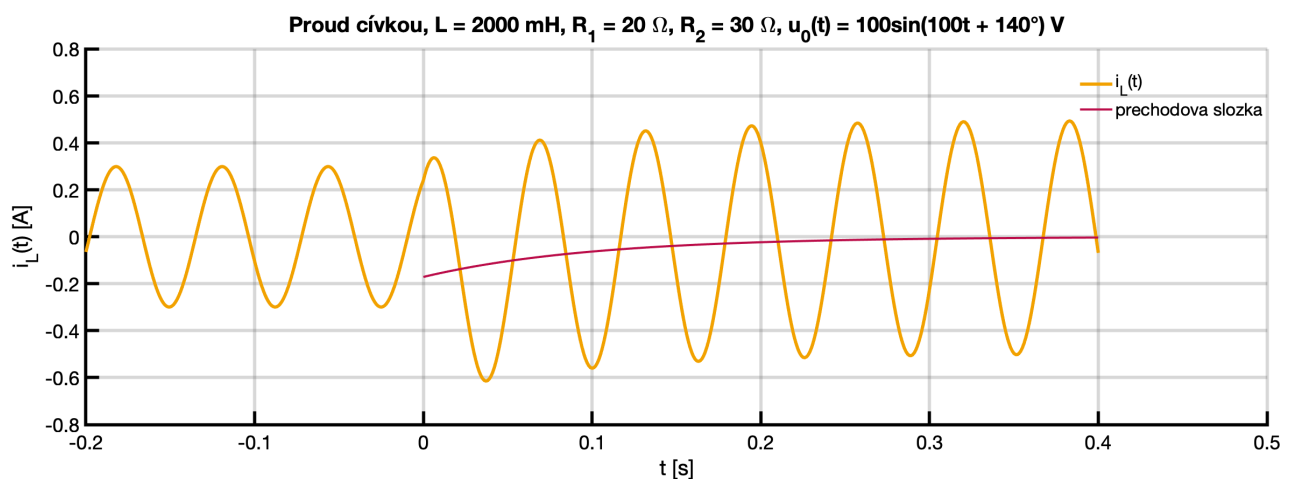


K řešení přechodového děje v obvodu se zdrojem harmonického napětí, sepnutí spínače v obvodu s ideálním kondenzátorem:



K řešení přechodového děje v obvodu se zdrojem harmonického napětí, rozepnutí spínače v obvodu s ideální cívkou:



Přechodový děj v sériovém RLC obvodu se zdrojem konstantního napětí – přechodový děj v obvodu 2. řádu

